


Schritt 1: Schaltung nachbauen

- **Schaut** euch die Bilder der Schaltung genau an.
- Ziel: Schaltung nachbauen
- **Besorgt** euch dazu das benötigte Material.

Schritt 2: Schaltung analysieren

- Beschreibe** in Worten, was diese Schaltung bewirkt. Was passiert, wenn du die Schalter drückst?
- Halte** das Verhalten der Schaltung tabellarisch fest:

Schalter 1	Schalter 2	Lampe leuchtet?
Nicht aktiv	Nicht aktiv	
Nicht aktiv	Aktiv	
Aktiv	Nicht aktiv	
Aktiv	Aktiv	

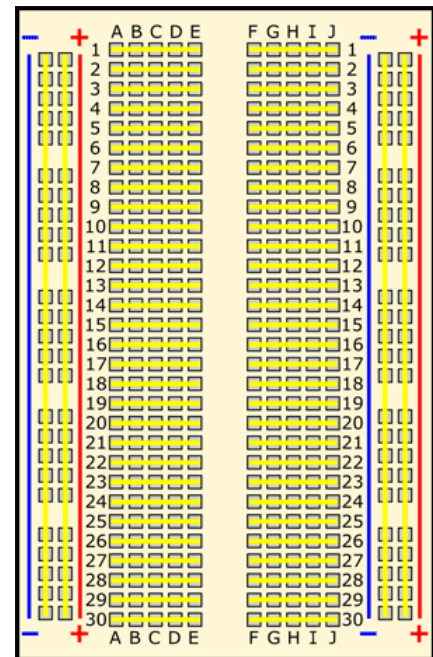

- Überlege** dir alltägliche Beispiele, wo solche eine Schaltung Verwendung finden könnten.
- Informiere dich**, wie ein Transistor funktioniert. **Erkläre** dann der folgenden Skizze die Funktionsweise der Schaltung.

