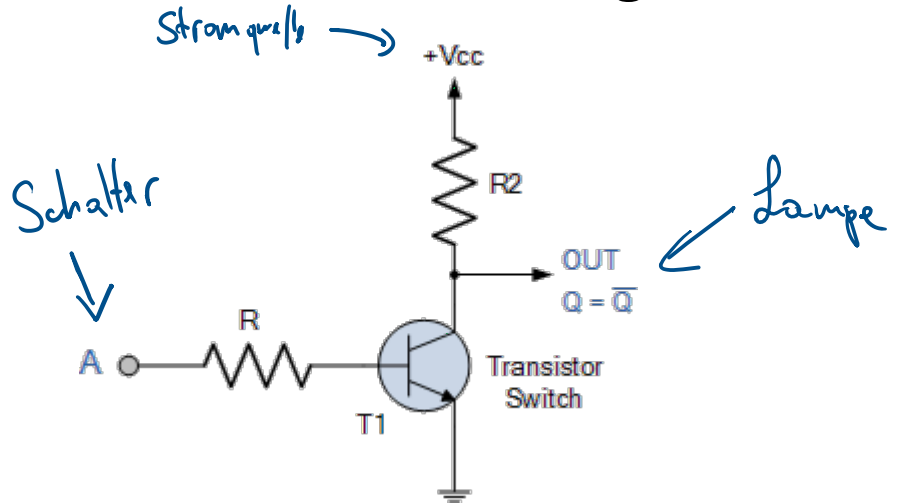


Transistoren als Bausteine für Grundgatter


NICHT-
Gatter

A	Lampe
0	an
1	aus



UND-
Gatter

A	B	Lampe
0	0	aus
0	1	aus
1	0	aus
1	1	an

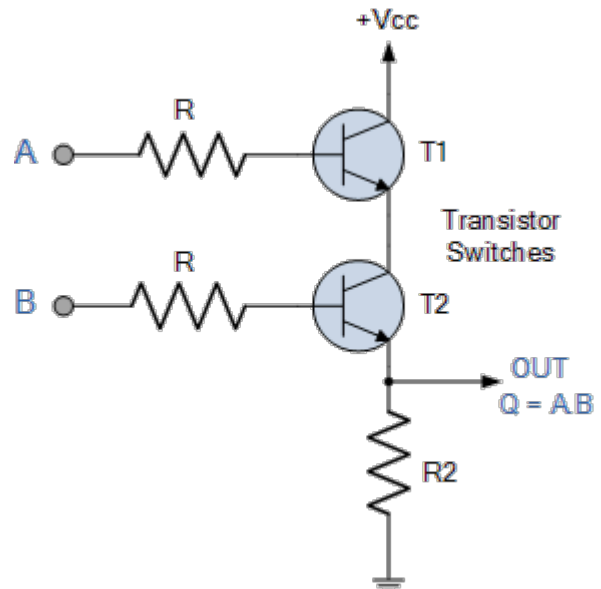

ODER-
Gatter

A	B	Lampe
0	0	aus
0	1	an
1	0	an
1	1	an

